

LED & krets


Digital output, Ohms lag, och en lampa som faktiskt blinkar.

Vad du lärde dig idag

Den första träffen handlade om att få något — vad som helst — att hända. En lampa som tänds, släcks, och blinkar i en rytm du själv bestämmer. Bakom det där enkla resultatet ligger fem idéer som hela resten av kursen vilar på.

- **En krets är en ring.** Strömmen måste lämna en pinne på Arduinon, passera genom dina komponenter, och komma tillbaka till GND. Bryts ringen händer ingenting.
- **Spänning och ström hör ihop men är inte samma sak.** Spänning är tryckskillnad (volt), ström är flöde (ampere). Ohms lag binder ihop dem via motstånd: $U = I \cdot R$.
- **En LED har polaritet.** Långt ben är plus (anod), kort ben med platt kant är minus (katod). Kör du den baklänges lyser den inte — men går inte sönder.
- **En LED behöver en resistor i serie.** Utan något som bromsar strömmen brinner dioden upp. En 220 Ω -resistor är ett säkert allround-val för 5 V-matning.
- **digitalWrite styr en pinne mellan två lägen:** HIGH (5 V ut) och LOW (0 V). Det är allt som händer i Blink under huven.

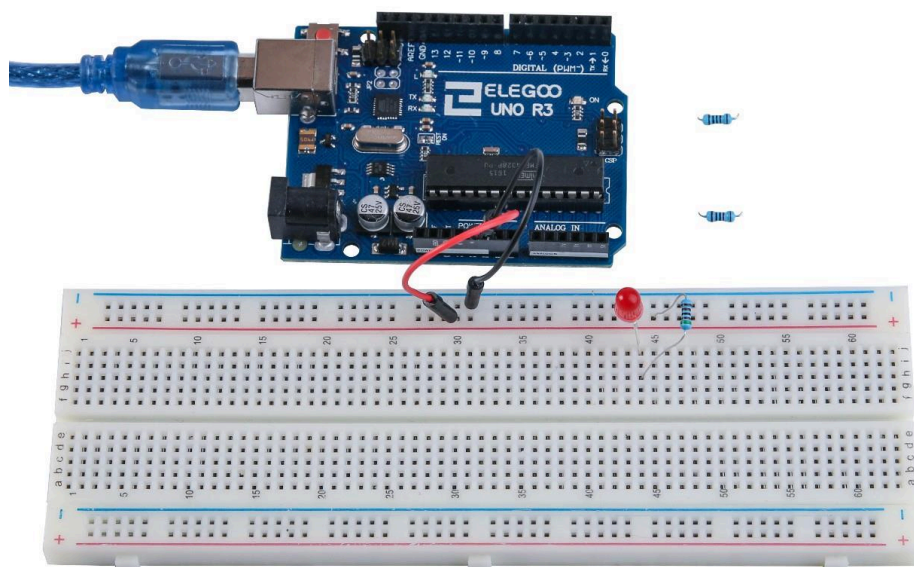Ni kopplade blink-kretsen på breadboarden, laddade upp IDE:ns färdiga Blink-exempel, och ändrade sedan koden för att få er egen rytm — många valde SOS i morse.




Arduino + LED + 220 Ω -resistor på breadboard. Lägga märke till att 1 k Ω och 10 k Ω som syns i bilden bara är alternativa värden — kursen använder 220 Ω .

Repetition av de viktigaste begreppen

RÄKNA BANDEN FÖRST

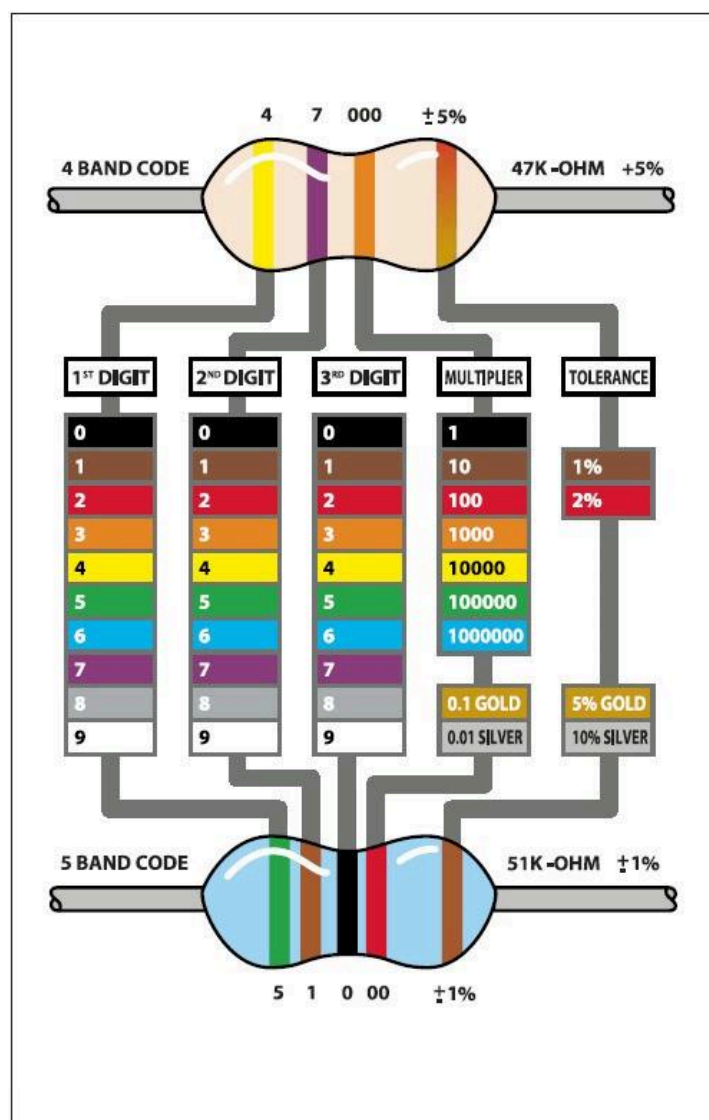Kittet innehåller två sorters resistorer: **4-bands** (digit-digit-multiplikator-tolerans) och **5-bands** (digit-digit-digit-multiplikator-tolerans, 1 % precision). Titta på **din** resistor och räkna bandens antal innan du börjar dekoda. 220 Ω är **röd-röd-brun-guld** (4-band) eller **röd-röd-svart-svart-brun** (5-band). Osäker? Mät med multimeter.



Färgkodschart. Överst: 4-band (första två siffror, multiplikator, tolerans). Underst: 5-band (tre siffror, multiplikator, tolerans). Samma tabell sitter inuti locket på ditt kit.

KRETSEN

Du har fyra saker på breadboarden: Arduinon, en LED, en 220 Ω -resistor, och två kablar. Strömmen går ut från digital pin 13 när den är HIGH, in i LED:ens långa ben, ut genom korta benet, in i ena änden av resistorn, ut från andra änden, och tillbaka in i Arduinons GND-pinne. Det är en sluten ring.

Bryts ringen händer ingenting. En lös kabel, ett ben som sitter i fel hål, en resistor som glömts bort — alla tre är samma fel: ringen är inte sluten. Felsök genom att följa strömmen med fingret, hål för hål, från pin 13 tillbaka till GND.

VATTENANALOGIN

Om elektricitet känns abstrakt: tänk vatten. **Spänningen** (volt) är trycket i systemet — som hur högt en vattentank står över ditt kök. **Strömmen** (ampere) är flödet — hur

mycket vatten som faktiskt rör sig per sekund. **Motståndet** (ohm) är hur mycket röret stryper flödet — som en halvöppen kran. En **resistor** är en strypventil.


Ohms lag säger: för ett givet tryck bestämmer strypningen flödet. Stryp mer → mindre flöde. Lossa på → mer flöde. Vi kommer återvända till den här bilden flera gånger under kursen, bland annat när vi bygger spänningsdelaren i Modul 4.

BREADBOARDEN

Plastbiten du byggde på är ihålig med små metallklämmor invändigt. **Fem hål i rad, vågrätt, är samma elektriska nod.** Raden bredvid är en helt annan nod. Gapet i mitten av brädan bryter forbindelsen mellan övre och nedre halvan.

Längs sidorna löper två par långa rälar: + och -. Dessa **power rails** kommer bli viktiga först i Modul 2, men tänk på dem som "ett långt hål vardera" redan nu.

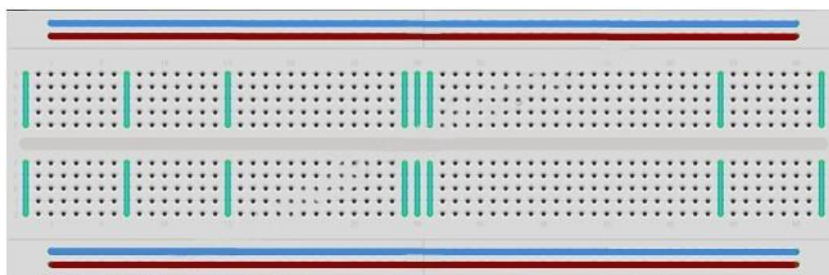När LED:en inte lyser: kolla först att kabeln och komponentbenet faktiskt sitter på **samma rad**. Nio av tio nybörjarfel är ett hål fel.




Breadboarden ovanifrån, med röda och blåa power rails längs sidorna och de gröna streck som visar vertikala nod-kolumner i mittsektionen. Gapet i mitten bryter forbindelsen mellan övre och nedre halvan.

OHMS LAG

Tre storheter, en formel:

$$U = I \cdot R$$

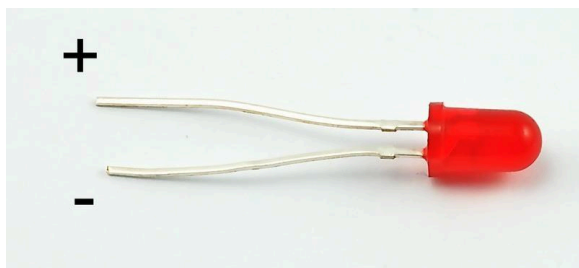Omformulerat: $I = U/R$, $R = U/I$. Håll för den storhet du vill räkna ut, så ser du vilka de andra två ska göras av. Fullständig förklaring med exempel finns i Bilaga F.



LED:ens polaritet — långt ben (anod) till plus, kort ben med platt kant (katod) till GND.




Resistorn läses från den ände där färgbanden ligger tätast. 220Ω = röd-röd-brun-guld (4-band) eller röd-röd-svart-svart-brun (5-band). Bilaga C har full tabell.

VARFÖR 220 Ω?

En vanlig röd LED har ett **framspänningsfall** på ungefär 2 V. Det betyder att när du skickar 5 V över kombinationen LED + resistor, så "äter LED:en upp" 2 V och resistorn måste ta hand om resten. Vi siktar på en ström runt 15 mA genom LED:en — ett säkert riktvärde långt under datablads-maxvärdet på 20 mA, men tillräckligt för att lysa synligt:

$$R = (5 \text{ V} - 2 \text{ V}) / 15 \text{ mA} = 200 \Omega$$

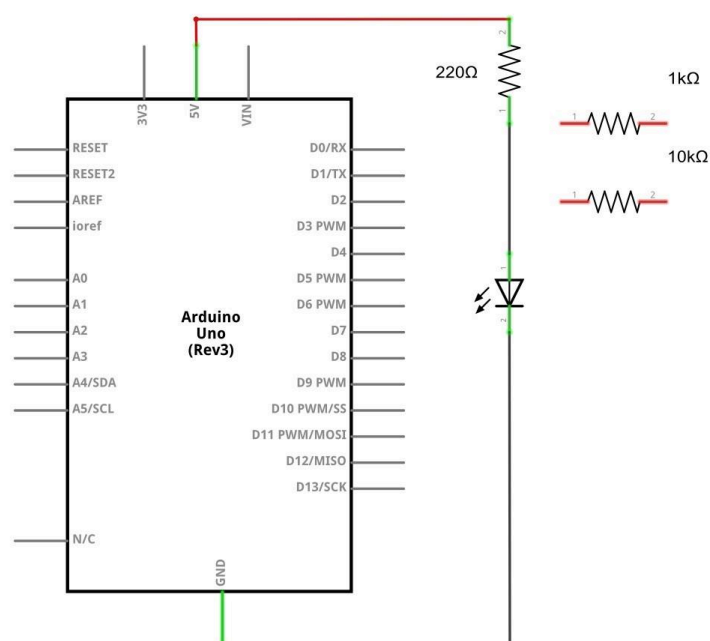220 Ω är det närmaste standardvärdet, och det ger en ström runt 13,6 mA — inom säkert område för varje LED i kittet. Djupare förklaring av varför LED:en inte följer Ohms lag direkt finns i Bilaga F.



Schematisk krets för Blink: Arduino Uno → D13 → LED (anod) → katod → 220 Ω → GND. Den här symboliska ritningen är densamma som breadboard-kopplingen — bara på ett annat språk.

DIGITALWRITE OCH PINMODE

`pinMode(pin, OUTPUT)` talar om för Arduinon: "pin 13 är en utgång, jag ska styra den". `digitalWrite(pin, HIGH)` sätter pinnen till 5 V. `digitalWrite(pin, LOW)` sätter den till 0 V. `delay(ms)` är en paus i antal millisekunder. Allt Blink gör är att växla mellan HIGH och LOW med pauser emellan.

Arduinon har också en liten LED inbyggd på kortet (märkt "L"), permanent kopplad till pin 13 via sin egen resistor fabriksvägen. När ni blinkar pin 13 blinkar både er externa LED och den inbyggda. Vi kopplade en extern för att ni skulle se en krets ni själva byggt. I senare moduler räcker namnet `LED_BUILTIN` (Arduinos egna namn på pin 13) för snabba "skriv ut status"-hack utan breadboard.

OM UPLOAD INTE GÅR IGENOM

- Tools → Port → välj den port som dyker upp när ni stoppar in USB-kabeln (/dev/cu.usbmodem* på Mac, COM* på Windows).
 - Tools → Board → "Arduino Uno".
 - Byt USB-kabel om porten inte dyker upp alls — vissa billiga kablar saknar dataledare.
- Fullständig felsökning i Bilaga B, avsnitt "Upload-fel".

Bygg från minnet

Lägg undan slidesen. Ta fram Arduinon, en LED, en resistor och två kablar. Försök koppla blinkkretsen utan att titta på bild. När lampan blinkar: grattis — du kan det.

Fastnar du, peka ut dessa fyra frågor:

1. Vilken pinne ska ström gå **ut** ur?
2. Vilket ben på LED:en ska strömmen in i?
3. Var i ringen ska resistorn sitta?
4. Vilket ben på Arduinon ska strömmen tillbaka till?

Svaren: pin 13, långa benet, i serie någonstans i ringen, GND.

Hemma-övningar

ÖVNING 1 — HJÄRTSLAG

Ändra `Blink` så att lampan blinkar i ett hjärtslagsmönster: två korta blink tätt efter varandra, sedan en längre paus, och om igen.

LEDTRÅD

Två `digitalWrite(HIGH)` / `digitalWrite(LOW)` -par med korta `delay()` emellan, och sedan ett längre `delay()` innan loopen börjar om.

ÖVNING 2 — NAMNGIVNA TIDER

Skriv om din hjärtslags-kod så att alla tidsvärden ligger i `const int` -variabler i toppen av filen. Ändra sedan bara variablerna för att testa ett snabbare tempo. Syftet: du ska aldrig behöva leta upp fem `delay` -siffror och ändra dem var för sig.

EXEMPEL

```
const int kort = 80; const int lang = 200; const int paus = 1000; — och sedan använda variabelnamnen i stället för siffror inne i loop() .
```

ÖVNING 2½ — MAMMA-IGENKÄNNING

Innan morse — bygg en övergång. Skriv ett mönster som är tydligt igenkännbart från vanlig Blink: **tre snabba blink** (100 ms på, 100 ms av) följt av en **lång paus** (1500 ms). Använd de `const int`-variabler du skapat i övning 2.

Detta kluster-av-blink är faktiskt morse-S — och byggstenen i nästa övning. Om du kan kluster-av-tre kan du morsa vilken bokstav som helst.

ÖVNING 3 — DINA INITIALER I MORSE

Slå upp morsealfabetet och få lampan att blinka dina initialer. `·` = en kort blinkning, `-` = en lång blinkning (tre gånger så lång som en kort). Mellan två bokstäver: en kort paus. I slutet av hela meddelandet: en längre paus innan det börjar om.

BÖRJA ENKELT

Du behöver bara `digitalWrite` och `delay` — ingen ny syntax. Skriv ut varje dit och dah som ett par: `digitalWrite(13, HIGH)`, sedan `delay(...)`, sedan `digitalWrite(13, LOW)`, sedan `delay(...)`. Bokstaven "S" blir tre korta blink i följd. Det blir många rader kod — det är OK, du lär dig att upprepa. Om du senare vill rensa upp det, introducerar vi **funktioner** i Bilaga A — en funktion är ett namngivet kodblock man kan anropa om och om igen.

Vanliga fel och snabblösningar

LED lyser inte	Vänd LED:en — långt ben mot pin 13, kort mot resistorn.
LED lyser väldigt svagt	Kontrollera resistor-värdet. 220 Ω = röd-röd-brun-guld (4-band) eller röd-röd-svart-svart-brun (5-band). Om du dekodat fel kan du fått 2,2 k Ω (10 $\times$ för hög) — dubbla multiplikatorn. Mät med multi-meter vid tvivel.
Blink kompilerar men inget händer	Kabeln till pin 13 sitter i pin 12 eller GND (hålet precis bredvid pin 13). Räkna hålen.
expected ';' before...	Glömt semikolon på föregående rad. Arduino-IDE:ns felpanel pekar på nästa rad, felet är på raden ovanför.
'digitalWrit' was not declared in this scope	Stavfel — funktionen heter <code>digitalWrite</code> , du missar <code>e</code> på slutet. Arduino är också skiftlägeskänsligt, så

`digitalWrite` (litet w) är också fel.

Upload misslyckas med avrdude: stk500_getsync()

Välj rätt port under Verktyg → Port. USB-kabeln (Uno använder Type B, den kvadratiske kontakten) måste vara en **datakabel**, inte en ren laddkabel.

Snabbreferens

<code>pinMode(pin, OUTPUT)</code>	Sätter upp pinnen som utgång. Görs en gång, i <code>setup()</code> .
<code>digitalWrite(pin, HIGH)</code>	Slår på pinnen (5 V). Strömmen går ut.
<code>digitalWrite(pin, LOW)</code>	Slår av pinnen (0 V). Ingen ström.
<code>delay(ms)</code>	Paus i millisekunder. <code>delay(1000)</code> = en sekund.
<code>const int name = 13;</code>	Ger ett tal ett namn. Används för pin-nummer och andra värden som inte ändras.
<code>LED_BUILTIN</code>	Arduinons inbyggda namn på pin 13. En liten ytmonterad LED (med eget seriemotstånd på kortet) är kopplad dit fabriksvägen — men den gäller bara den. Kopplar du en egen LED i header-hålet för pin 13 måste du fortfarande ha ett eget 220 Ω-motstånd i serie.

Inför nästa träff

Idag har Arduinon bara **prat** till omvärlden — skickat ström ut genom en pinne. Det kallas **act** i embedded-världen. Från och med Modul 3 lär vi den också **lyssna** — läsa tillstånd in från knappar och sensorer. Mönstret **sense** → **act** — ”läs av → agera” — är grunden för allt ni kommer att bygga. Tänk på det hädanefter.

Men innan sense: en ny utgångsteknik. Nästa vecka släpper vi `digitalWrite` i två minuter och lär oss `analogWrite` — ett kommando som inte bara kan sätta pinnen PÅ eller AV, utan kan ställa den någonstans **däremellan**. Det är det som gör det möjligt att blanda färg på en RGB-LED.

Ingen ny matematik, men en ny idé: Arduinon kan inte göra analog ström på riktigt — den **fuskar**, genom att blinka pinnen jättesnabbt. Hur snabbt? Det ska vi titta på.

Glöm inte dator eller kitet hemma!