

NYBÖRJARKURS · 5 TRÄFFAR

# Elektronik & Programmering med Arduino

Fem träffar. Fem moduler. Ett fungerande larm.

KURSÖVERSIKT

# Fem träffar. Fem moduler.



MODUL 01

## LED & krets

Digital output, Ohms lag



MODUL 02

## PWM & RGB

analogWrite, färgblandning



MODUL 03

## Digital input

Knapp, buzzer, logik



MODUL 04

## Analog input

Sensorer, Serial Monitor



MODUL 05

## Integration

Hackathon: bygg larmet

Varje träff bygger vidare på den föregående.

TRÄFF 1 AV 5

# LED & krets

Modul 1: **Digital output, Ohms lag**

D A G E N S   U P P L Ä G G

# Idag — två timmar.

00:00 — 00:15

## Slutmålet & Arduinon

Vi tittar på det färdiga larmet och ramar in vad ett Arduino-kort egentligen är.

00:35 — 01:05

## Bygg kretsen & ladda upp första programmet

Praktiskt: LED + resistor på breadboarden, första uppladdningen från IDE:n.

01:10 — 02:00

## Din egen rytm & delresultat

Fri övning: ändra delay-värdena till ett eget mönster. Alla visar upp.

00:15 — 00:35

## Krets, spänning, ström

Kort genomgång av vad en krets är och varför LED:en behöver en resistor.

01:05 — 01:10

## Paus

Vatten, WC, sträck. Tillbaka fem minuter senare.




SLUTMÅLET
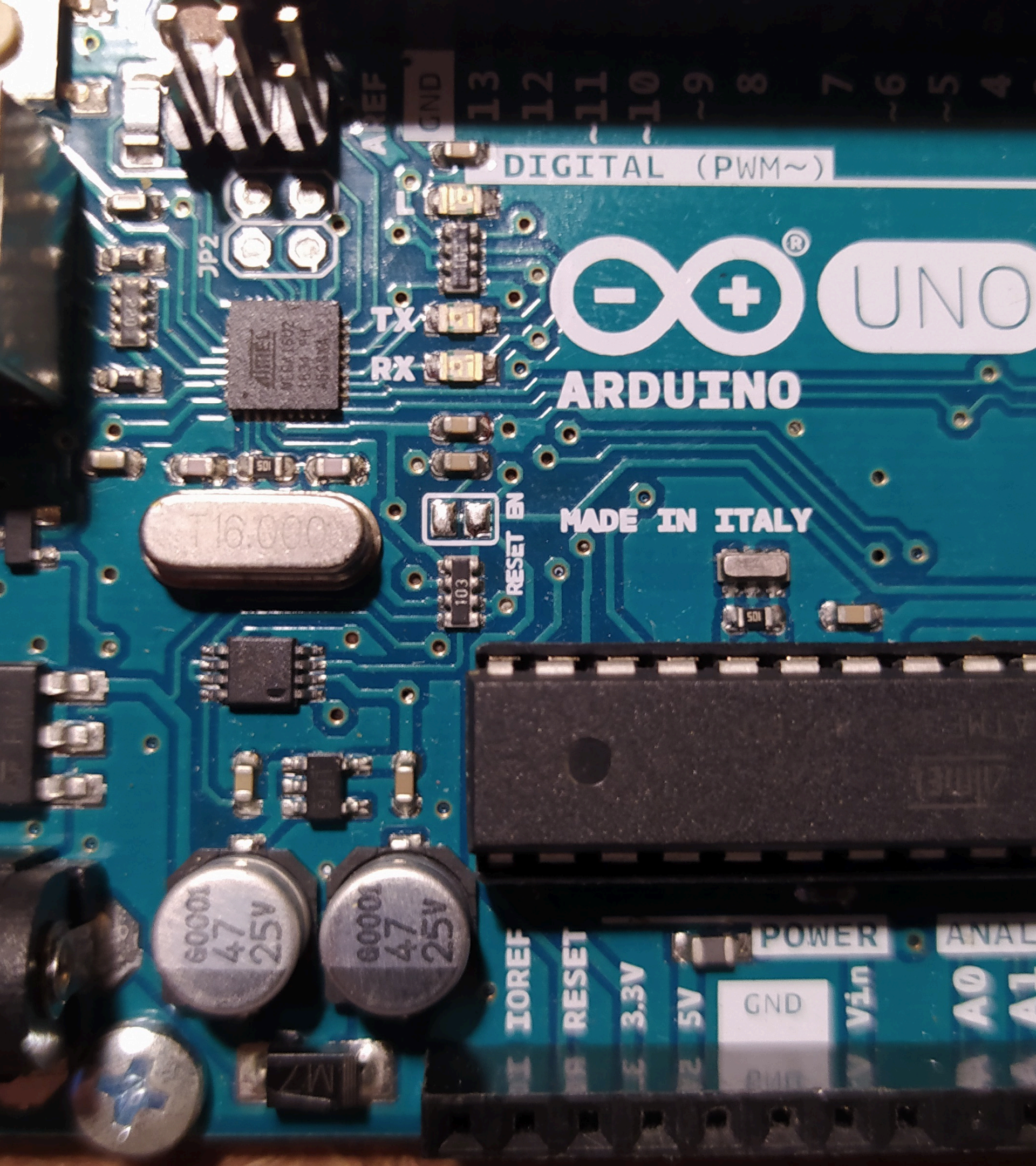
# Det här ska vi bygga.

Ett larm som känner av mörker, lyser upp som stämningsljus och tjuter när någon rör det.





ARDUINO UNO R3

## Mikrokontrollern.

En **mikrokontroller** — processor, minne och in-/utgångar på ett chip.  
Kör ett enda program, helt förutsägbart.

Arduino UNO R3 • ATmega328P  
16 MHz • 32 KB flash • 2 KB SRAM




TRE GRUNDBEGREPP

# Spänning, ström, GND.



SPÄNNING

**Volt · V**

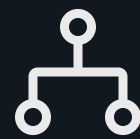

STRÖM

**Ampere · A**




GND


**0 V · referens**

OHMS LAG

$$U = R \cdot I$$

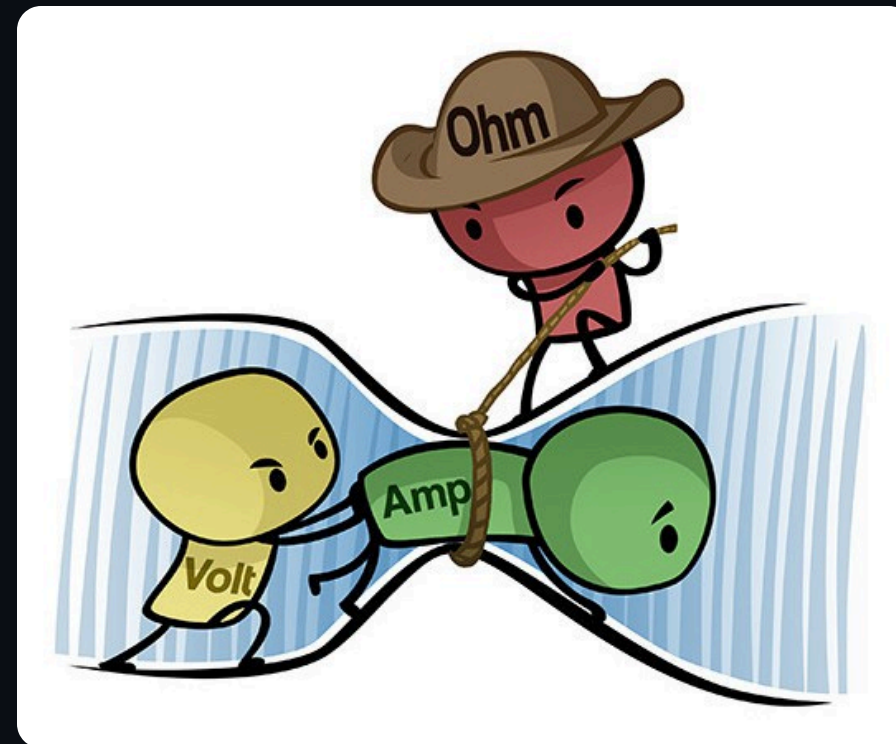

Volt trycker · Ohm stryper · Amp flödar

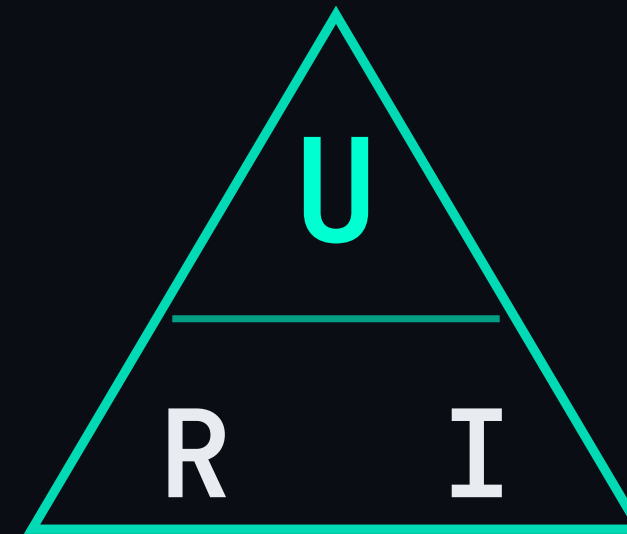

täck variabeln ni söker

Räkneexempel och framspänningsfall: → Bilaga F i kompendiet



K R E T S E N

# Kretsen — som ett vattensystem.

Strömmen går ut från en **utgångspinne** (t.ex. pin 13 när den är HIGH), genom komponenterna, och tillbaka till **GND**.

Utan bromsning: **LED:en brinner upp**.

Lösningen: en **strypventil** — en resistor på  $220\ \Omega$  i serie.

## MINNESREGEL

Ingen krets utan väg tillbaka till GND. Strömmen måste kunna fullborda varvet — annars händer ingenting.

# LED & resistor.

## LED:en

- Har polaritet. Kör du den baklänges lyser den inte.
- Långt ben = anod (+) → till signalpinnen (pin 13).
- Kort ben + platt kant = katod (–) → till GND.
- Tål ca 20 mA. Mer → den brinner upp permanent.

*Kör du den baklänges går den inte sönder — den lyser bara inte. Bara att vända.*


## Resistorn

- Passiv komponent. Ingen polaritet — koppla hur du vill.
- Värdet läses på färgringarna.
- 220  $\Omega$  (4-band) = röd · röd · brun + guld.
- 220  $\Omega$  (5-band) = röd · röd · svart · svart + brun.



röd · röd · brun  
2 · 2 ·  $\times 10^1$   
= 220  $\Omega$

# Fem hål = en nod.

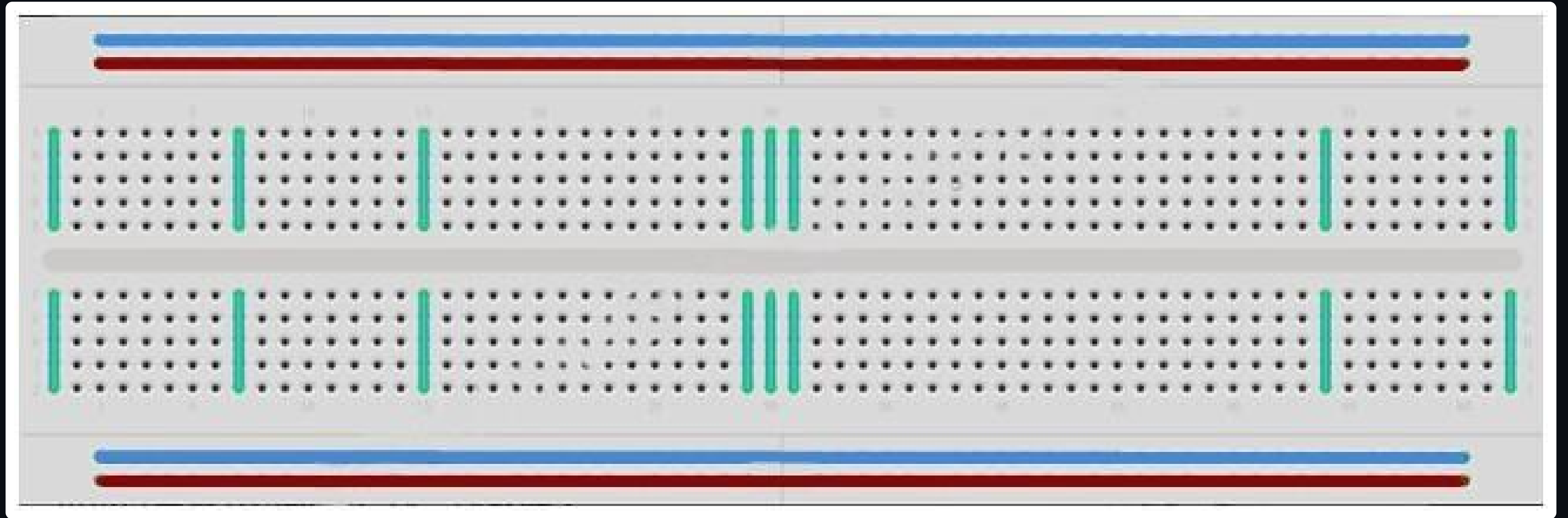

- Fem hål i rad = en **nod**
- Raden bredvid = **egen** nod

- Gapet i mitten **bryter**
- **+/-**-skenorna går hela vägen

FELSÖKNING • REGEL #1

# Kontrollera raden först.

90 % av alla nybörjarfel  
är ett hål fel.

Kabeln och komponentbenet måste  
sitta på **samma rad**.




PRAKTISKT MOMENT

# Bygg kretsen.

- 01 Sätt LED:en på breadboarden. **Långt ben** i en ledig rad, **kort ben** i raden bredvid.
- 02 Kabel från **pin 13** på Arduinon → samma rad som långa benet.
- 03 **220  $\Omega$ -resistor** (4-band: röd-röd-brun; 5-band: röd-röd-svart-svart-brun). Ett ben i samma rad som korta LED-benet. Andra benet i valfri ledig rad.
- 04 Kabel från resistorns andra ben → **GND** på Arduinon.
- 05 Ladda upp **File** → **Examples** → **01.Basics** → **Blink**. Lampan ska börja blinka.

# Så här ska det se ut.

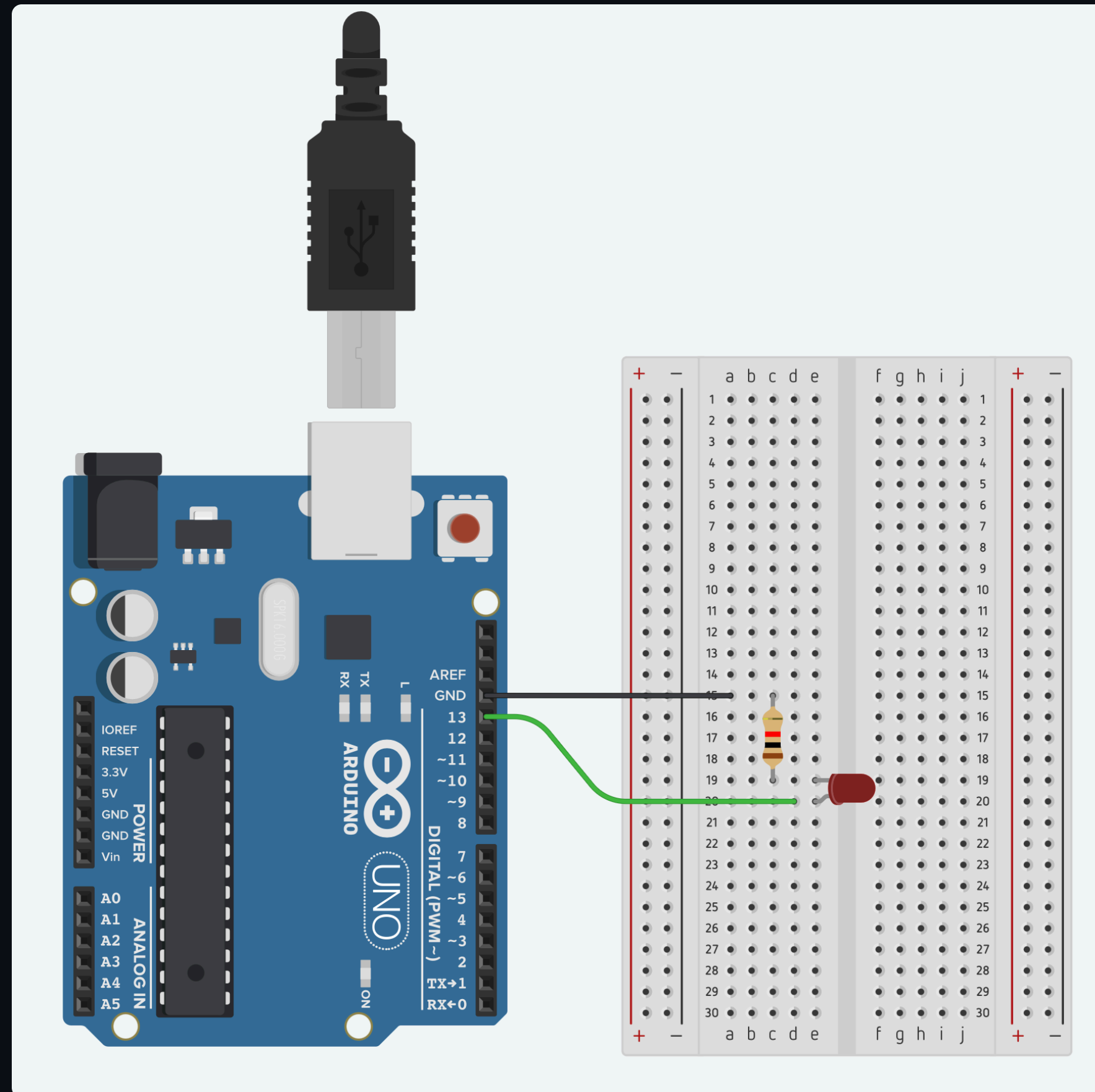

D13 → LED långt ben · LED kort ben → 220 Ω → GND

# setup() och loop() .

## void setup()

Körs en gång när Arduinon startar eller när ni laddar upp. Används för konfiguration: vilka pinnar är utgångar, hastighet på Serial, etc.

## void loop()

Körs om och om igen, så länge kortet har ström. Här bor logiken: läs, reagera, vänta, upprepa.

Regel: exakt en setup() och en loop() per Arduino-kod. Aldrig fler.

```
void setup() {  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // körs en gång vid uppstart  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // körs om och om igen  
    delay(1000);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

TRE KOMMANDON

# Hela Blink — på tre rader.

```
pinMode(LED_BUILTIN,  
OUTPUT);
```

"LED\_BUILTIN är en **utgång**." Arduinos alias för pin 13 — där den inbyggda LED:en sitter. Körs i setup().

```
digitalWrite(LED_BUILTIN,  
HIGH);
```

"Sätt pinnen till **5 V**." HIGH = tänd (5 V), LOW = släckt (0 V). Körs i loop().

```
delay(1000);
```

"Vänta **1000 millisekunder**." 1000 ms = 1 sekund. Arduinon pausar allt annat under tiden.

Med bara dessa tre kan ni få en lysdiod att blinka i vilken rytm som helst.

# Din egen rytm.

Ändra **BLink** till ett mönster du själv väljer.

- **SOS-rytm:** . . . — — — . . .
- **Ditt eget tempo** — snabb eller långsam, ojämn
- **Hjärtslag** — två snabba, sen paus

## SÅ HÄR JOBBAR VI

Ropa eller räck upp handen om du fastnar — jag kommer förbi. Säg till när du fått igång något du vill visa.



DELRESULTAT · TRÄFF 1

KLART

# Ni har byggt en blinkare.

*Er första rad kod som styr den fysiska världen.*

**Er första krets**

LED + resistor + GND

**Er första kod**

setup · loop · tre rader

**Er egen rytm**

kod som styr världen

Ett varv runt rummet — visa upp ditt mönster  
för grannen.



NÄSTA TRÄFF



# Nästa gång...

Ni kan tända en lampa i en egen rytm.  
Nästa steg: blanda **färg** ur rött, grönt och blått.